

## Organização de Computadores

### Aula 07

## Bloco de controle multi-ciclo Projeto com FSM

INF01113 - Organização de Computadores

## Bloco de controle – projeto com FSM

### 1. Sinais de controle

### 2. Máquina de estados finitos

Busca e decodificação de instruções

Instruções de referência à memória

Instruções de tipo R


Instrução de desvio condicional (branch)

Instrução de desvio incondicional (jump)

### 3. Implementando a FSM

INF01113 - Organização de Computadores

## 1. Revisão

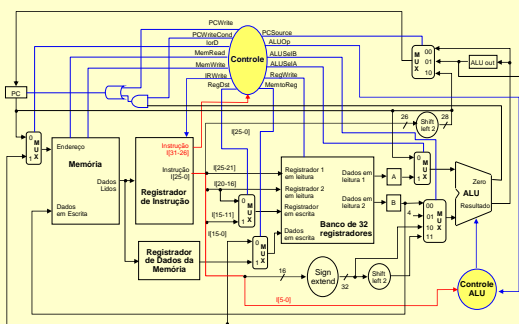

INF01113 - Organização de Computadores

## Microinstruções tipo R e Lw

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>RInstr = Memória[PC]</math></li><li>• <math>PC = PC + 4</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>RInstr = Memória[PC]</math></li><li>• <math>PC = PC + 4</math></li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>A = Reg[I[25-21]]</math></li><li>• <math>B = Reg[I[20-16]]</math></li><li>• <math>ALUout = PC + SignExtend(I[15-0]) &lt;&lt; 2</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>A = Reg[I[25-21]]</math></li><li>• <math>B = Reg[I[20-16]]</math></li><li>• <math>ALUout = PC + SignExtend(I[15-0]) &lt;&lt; 2</math></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>ALUout = A \text{ operacao } B</math></li><li>• <math>Reg[I[15-11]] = ALUout</math></li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>ALUout = A + SignExtend(I[15-0])</math></li><li>• <math>MDR = Memória[ALUout]</math></li><li>• <math>Reg[I[20-16]] = MDR</math></li></ul>       |

INF01113 - Organização de Computadores

## Microinstruções tipo Sw e Beq

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>RInstr = Memória[PC]</math></li> <li>• <math>PC = PC + 4</math></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>RInstr = Memória[PC]</math></li> <li>• <math>PC = PC + 4</math></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>A = Reg[I[25-21]]</math></li> <li>• <math>B = Reg[I[20-16]]</math></li> <li>• <math>ALUout = PC + SignExtend(I[15-0]) &lt;&lt; 2</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>A = Reg[I[25-21]]</math></li> <li>• <math>B = Reg[I[20-16]]</math></li> <li>• <math>ALUout = PC + SignExtend(I[15-0]) &lt;&lt; 2</math></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>ALUout = A + SignExtend(I[15-0])</math></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>se (A == B)</math></li> <li>• <math>PC = ALUout</math></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>Memória[ALUout] = B</math></li> </ul>  |   |


INF01113 - Organização de Computadores

## Sinais de controle

MemRead = 1	Ler conteúdo da memória
MemWrite = 1	Escrever conteúdo na memória
ALUSelA = 0	PC é primeiro operando para ALU
ALUSelA = 1	Registrador A é primeiro operando para ALU
ALUSelB = 00	Registrador B é segundo operando para ALU
ALUSelB = 01	Constante = 4 é segundo operando para ALU
ALUSelB = 10	Deslocamento (estendido p/ 32 bits) é segundo operando para ALU
ALUSelB = 11	Deslocamento (estendido p/ 32 bits e deslocado 2 bits p/ esq.) é 2º operando p/ ALU
RegDst = 0	Registrador a ser escrito é especificado pelo campo rt
RegDst = 1	Registrador a ser escrito é especificado pelo campo rd
RegWrite = 1	Escrever conteúdo em registrador
MemtoReg = 0	Valor a ser escrito em registrador vem do registrador de saída da ALU (ALUout)
MemtoReg = 1	Valor a ser escrito em registrador vem do registrador de dados da memória (MDR)
lorD = 0	Endereço em memória vem do PC
lorD = 1	Endereço em memória vem da ALU
IRWrite = 1	Armazenar instrução no IR

INF01113 - Organização de Computadores

## 1. Sinais de controle

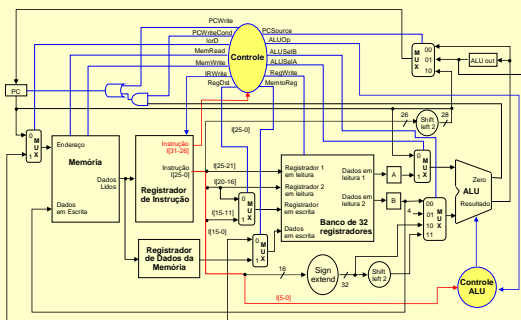

INF01113 - Organização de Computadores

## Sinais de controle para o PC

PCWrite = 1	PC é carregado; fonte é controlada por PCSource
PCWriteCond = 1	PC é carregado se saída Zero da ALU está ligada

PCSource	00	Saída da ALU é enviada para o PC
	01	Conteúdo do registrador ALUout é enviado para o PC
	10	Endereço de destino do Jump enviado para o PC


INF01113 - Organização de Computadores

## Na sequência de passos:

- Existem ações que são sempre feitas?
- A partir de qual ciclo há uma distinção entre instruções?


INF01113 - Organização de Computadores

## 2. Máquina de estados finitos

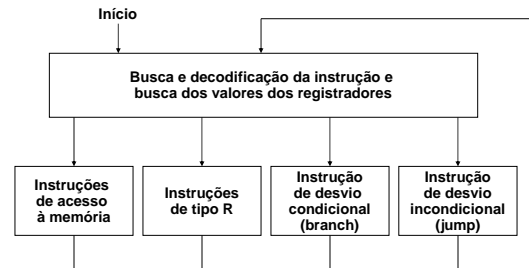


INF01113 - Organização de Computadores

## 1. Revisando os sinais de controle

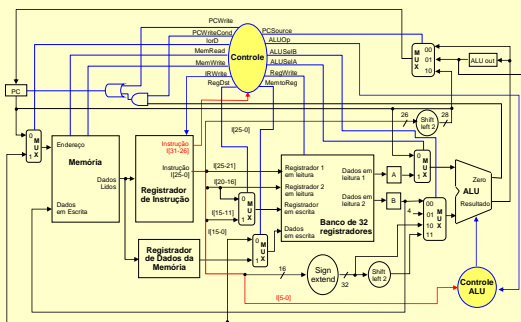

INF01113 - Organização de Computadores

## FSM: busca e decodificação de instruções

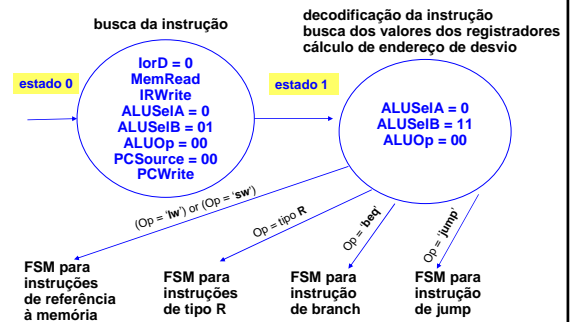


INF01113 - Organização de Computadores

### FSM: busca e decodificação de instruções

- estado 0 – busca da instrução
  - **lorD = 0:** PC é fonte de endereço para a memória
  - **MemRead:** ler instrução da memória
  - **IRWrite:** escrever instrução no IR
  - **ALUSelA = 0:** PC é primeiro operando para ALU
  - **ALUSelB = 01:** constante 4 é segundo operando para ALU
  - **ALUOp = 00:** ALU soma PC + 4
  - **PCSource = 00:** Saída da ALU é enviada para o PC
  - **PCWrite:** PC é escrito com PC + 4
- estado 1 – decodificação da instrução, busca dos valores dos registradores, cálculo do endereço de desvio condicional (branch)
  - **ALUSelA = 0:** PC é primeiro operando para ALU
  - **ALUSelB = 10:** deslocamento é segundo operando para ALU
  - **ALUOp = 00:** ALU soma PC + deslocamento

INF01113 - Organização de Computadores

### FSM: instruções de referência à memória

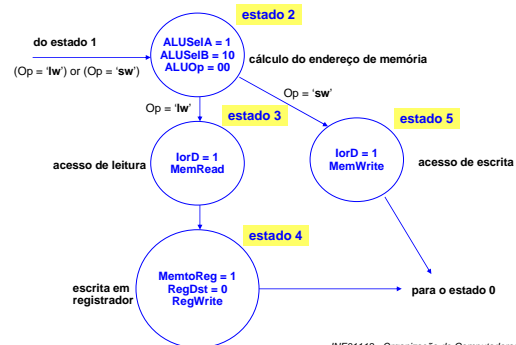


INF01113 - Organização de Computadores

### FSM: instruções de referência à memória





- estado 2 – cálculo do endereço efetivo
  - **ALUSelA = 1:** registrador base é primeiro operando para ALU
  - **ALUSelB = 10:** deslocamento é segundo operando para ALU
  - **ALUOp = 00:** ALU soma base + deslocamento
- estado 3 – acesso de leitura na memória
  - **lorD = 1:** endereço de memória vem da ALU
  - **MemRead:** leitura na memória
- estado 4 – escrita em registrador
  - **MemtoReg = 1:** valor para registrador vem da memória
  - **RegDst = 0:** registrador a ser escrito especificado pelo campo rd
  - **RegWrite:** escrita em registrador
- estado 5 – acesso de escrita na memória
  - **lorD = 1:** endereço de memória vem da ALU
  - **MemWrite:** escrita na memória

INF01113 - Organização de Computadores


### FSM: instruções de tipo R

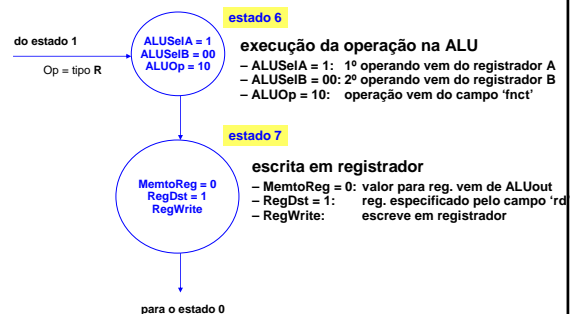

INF01113 - Organização de Computadores

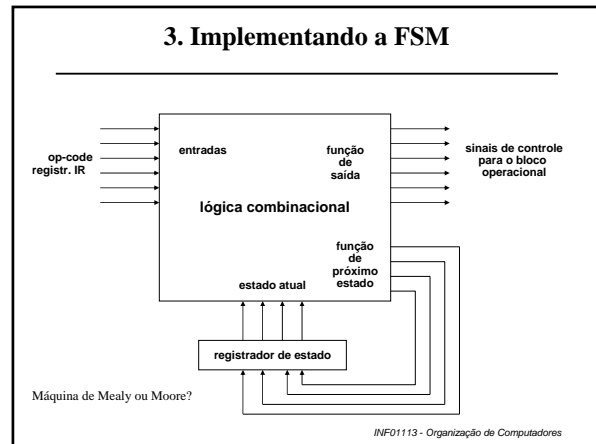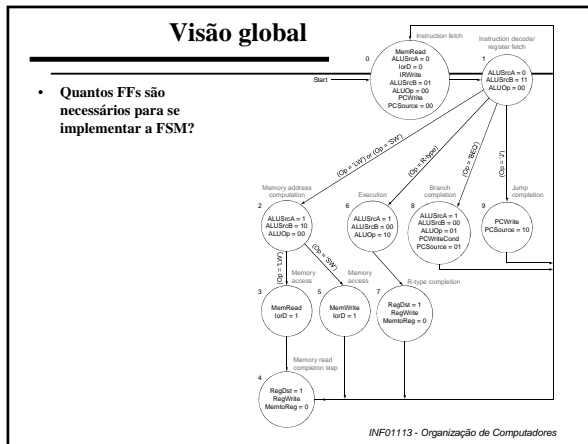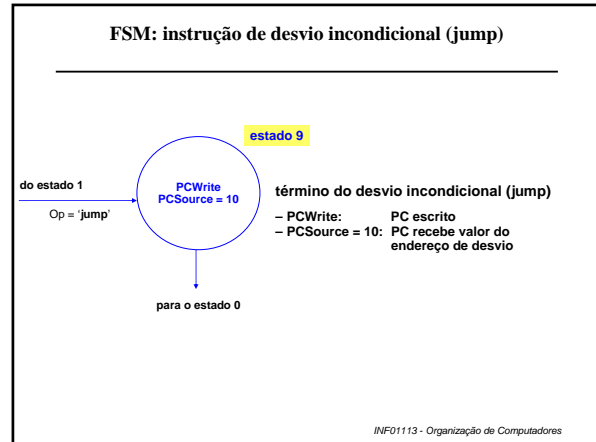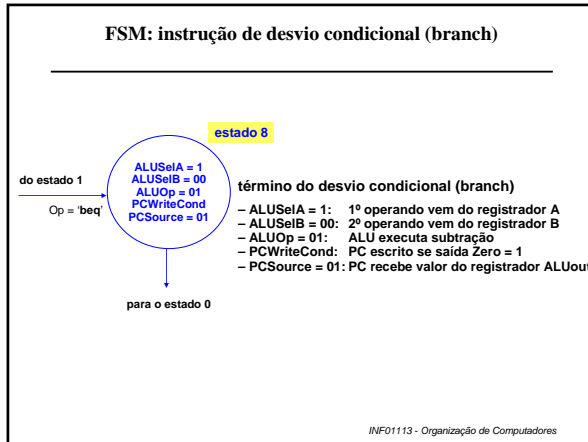

### 3. Implementando a FSM

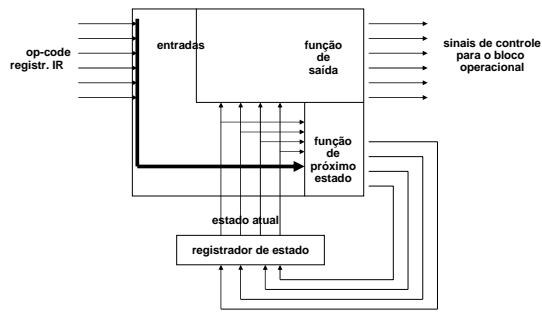

INF01113 - Organização de Computadores

### Questões básicas


- Quantos ciclos são necessários para executar o código abaixo?  
`lw $t2, 0($t3)`  
`lw $t3, 4($t3)`  
`beq $t2, $t3, Label` #assumir não iguais  
`add $t5, $t2, $t3`  
`sw $t5, 8($t3)`  
`Label: ...`

O que está acontecendo no oitavo ciclo de execução?  
 Em qual ciclo a soma de \$t2 e \$t3 efetivamente acontece?




INF01113 - Organização de Computadores

### Implementing the FSM controller

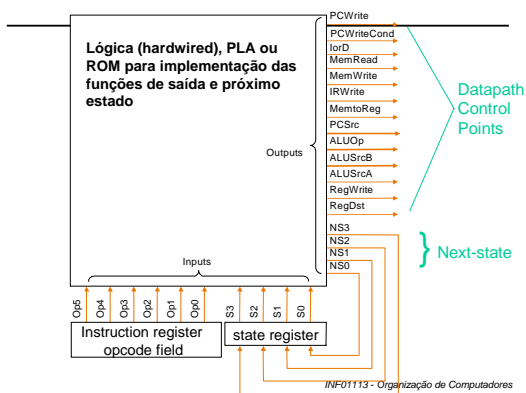

INF01113 - Organização de Computadores


### PLA Implementation

 

INF01113 - Organização de Computadores

## ROM Implementation

- ROM = "Read Only Memory"
  - values of memory locations are fixed ahead of time
- A ROM can be used to implement a truth table
  - if the address is m-bits, we can address  $2^m$  entries in the ROM.
  - our outputs are the bits of data that the address points to. m is the "height", and n is the "width" equal to number of outputs.

 

INF01113 - Organização de Computadores

## ROM Implementation

- How many inputs are there?
  - 6 bits for opcode, 4 bits for state = 10 address lines (i.e.,  $2^{10} = 1024$  different addresses)
- How many outputs are there?
  - 16 datapath-control outputs, 4 state bits = 20 outputs
- ROM is  $2^{10} \times 20 = 20K$  bits (and a rather unusual size, so go for next size chip)
- Rather wasteful due to lots of don't care situations => the outputs only depend on states, not opcodes.

INF01113 - Organização de Computadores

## ROM vs PLA

- Break up the table into two parts
  - 4 state bits tell you the 16 outputs,  $2^4 \times 16$  bits of ROM
  - 10 bits tell you the 4 next state bits,  $2^{10} \times 4$  bits of ROM
  - Total: 4.3K bits of ROM => Lots of savings.
- PLA is much smaller
  - can share product terms
  - only need entries that produce an active output
  - can take into account don't cares
- Size is  $(\#inputs \times \#product-terms) + (\#outputs \times \#product-terms)$ 
  - For this example =  $(10 \times 17) + (20 \times 17) = 510$  PLA cells
  - PLA cells usually about the size of a ROM cell (slightly bigger)

INF01113 - Organização de Computadores

## E lógica hardwired?

- O próximo estado é função de quantos bits?
- A saída é função de quantos bits?
- Qual o tamanho do mapa de karnaugh para o próximo estado?
- Quão complicado é o mapa em
  - 1970?
  - 1985?
- Obs: PLA: dois níveis. Hardwired: multinível. Níveis atuais (profundidade da lógica): entre 5 e 8.


INF01113 - Organização de Computadores

- O que deve ser alterado no controle do MIPS multiciclo para realizar a instrução LUI?
- O que deve ser alterado no controle do MIPS multiciclo para realizar a instrução de load com pós-incremento?

INF01113 - Organização de Computadores


## Visão global

- **RInstr = Memoria[PC]**
- **PC = PC + 4**
- **A = Reg[I[25-21]]**
- **B = Reg[I[20-16]]**
- **ALUout = PC + SignExtend (I[15-0]) << 2**
- **ALUout = A + SignExtend(I[15-0])**
- **MDR = Memoria [ALUout]**
- **Reg [I[20-16]] = MDR**

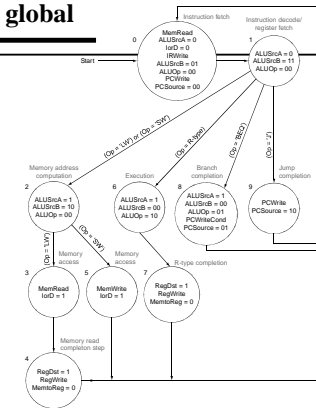

INF01113 - Organização de Computadores

### 3. Bloco operacional completo

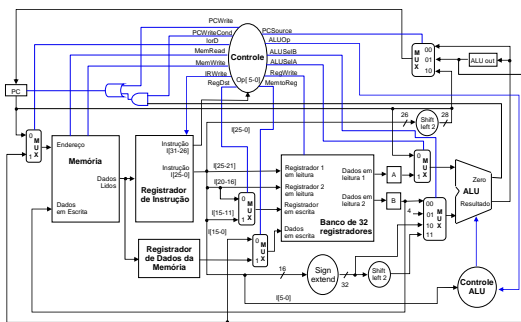

INF01113 - Organização de Computadores