
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Informática

Organização de Computadores

Aula 06

Bloco operacional – versão multi-ciclo

INF01113 - Organização de Computadores

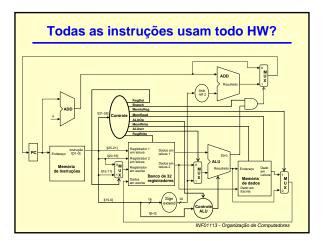

Máquina de ciclo único:

- Todas as instruções completam em um ciclo de relógio (CPI = 1)
- Algumas isntruções usam mais HW que outras!
- lw ocupa mais HW (5 módulos, vs. 4 para R-type e sw, 2 para beq)
- O relógio deve garantir a instrução mais longa ⇒ ineficiência!
 - Imagine que mul é incluida?

INF01113 - Organização de Computadores

Exemplo numérico


- Assuma 2ns para acesso as memórias, 1ns para leitura do banco de registradores, 2ns ALU e 1ns para escrita no banco.
- Período de relógio = 8 ns.
- Imaginemos que o instr. Mix seja de 24% loads, 12% stores, 44% R-format, 20% branches. Se tivéssemos um relógio variável, como seria o ganho?
 - Loads: 24%, levam 8ns; 1.92stores: 12%, levam 5ns; 0.6

 - tipo-R: 44%, levam 6ns; 2.64 beq: 20%, levam 4ns; 0.8
- Se o relógio fosse variável, o ciclo médio de relógio seria 5.96ns, e a aceleração seria de 1.34 vezes
- Repita o problema caso incluissemos um multiplicador, que aumentaria o tempo da ALU em 4ns.

Multicycle Implementation (v.2)

- · Want more efficient implementation
- Each <u>step</u> will take one clock cycle (not each instruction) [CPI > 1]
- ⇒ shorter clock cycle: cycle time constrained by longest step, not longest instruction
- simpler instructions take fewer cycles
- ⇒ higher overall performance
- complex control: finite state machine
 Versatile (can extend for new instructions: add3, swap, etc.)

INF01113 - Organização de Computadores

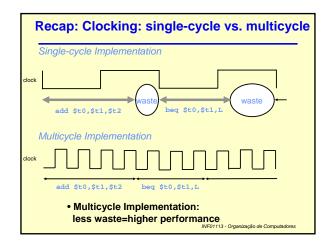

How fast can we run the clock?

- · Depends on how much want done per clock cycle
 - Can do: several "inexpensive" datapath operations per clock
 - » simple gates (AND, OR, ...)
 - » single datapath registers (PC)
 - » sign extender, left shifter, multiplexor
 - PLUS: exactly one "expensive" datapath operation per clock
 - » ALU operation
 - » Register File access (2 reads, or 1 write)
 - » Memory access (read or write)

INF01113 - Organização de Computadores

Bloco operacional – versão multi-ciclo

- 1. Introdução
- 2. Ciclos das instruções
- 3. Bloco operacional completo
- 4. Execução das instruções

Busca de instrução

Decodificação de instrução

Instruções aritméticas

Instruções Load

Instruções Store

Instruções Branch Instruções Jump

5. Cálculo de desempenho

1. Introdução

- · máquina mono-ciclo
 - todas as operações devem ser feitas em um só ciclo
 - duração do ciclo calculada pelo pior caso
 - leitura da instrução e acesso à memória no mesmo ciclo: duas memórias
 - cálculos de endereço e operações aritméticas no mesmo ciclo: três unidades funcionais (ALU, somadores)
- · máquina multi-ciclo
 - vários ciclos por instrução
 - cada instrução pode ser executada num número diferente de ciclos
 - unidades funcionais podem ser reutilizadas em ciclos distintos
 - » pequeno acréscimo de multiplexadores e registradores
- compromisso no desempenho
 - CPI aumenta => desempenho cai
 - período do relógio diminui => desempenho sobe

INF01113 - Organização de Computadores

Observação histórica

- As primeiras máquinas que surgiram foram multiciclo. Por que?
- Há uma tendência de se aumentar o uso de máquinas ciclo-único: novas mudanças tecnológicas!

INF01113 - Organização de Computadores

Introdução

- · quando é necessário inserir registradores?
 - quando valor é computado num ciclo e utilizado em outro ciclo
 - quando entradas de unidade funcional podem mudar antes que a saída seja salva em outro registrador ou memória
 - exemplo: Instruction Register
 - » memória vai mudar saída devido à atualização do PC e campos da instrução precisam se manter estáveis nas entradas do banco de registradores durante todos os ciclos
- instrução deve ser dividida em passos de duração similar


2. Ciclos das instruções

- 1. Busca da instrução
- 2. Decodificação da instrução

Leitura dos registradores – mesmo que não sejam utilizados Cálculo do endereço do branch – mesmo que instrução não seja branch


- Execução da operação instruções tipo R
 Cálculo do endereço efetivo do operando instruções load e store
- Determinar se branch deve ser executado instruções branch
- 4. Acesso à memória instruções load e store Escrita de registrador – instruções tipo R
- 5. Escrita de registrador instruções load


INF01113 - Organização de Computadores

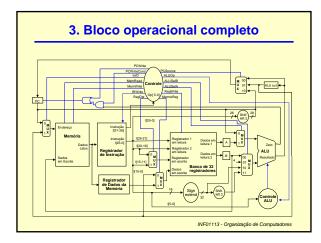



Comparando com BO mono-ciclo


- uma única memória para dados e instruções
- uma única unidade lógica e aritmética para todas as operações
 - operações das instruções tipo R
 - cálculo de PC = PC + 4
 - cálculo de endereço efetivo de memória: base + deslocamento
 - cálculo de endereço de desvio: PC + deslocamento
- · novos registradores
 - Registrador de Instruções
 - Registrador de Dados da Memória (MDR)
 - A e B: guardam valores dos operandos do banco de registradores
 - ALU out: guarda valor da saída da ALU
- · novos multiplexadores ou extensão dos já existentes

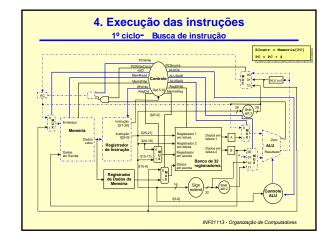


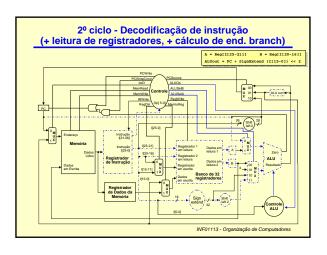


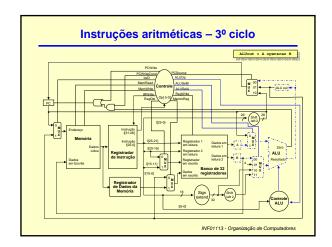


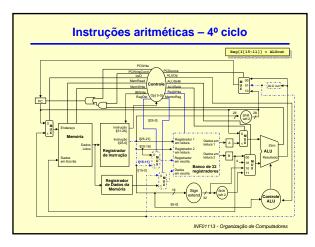


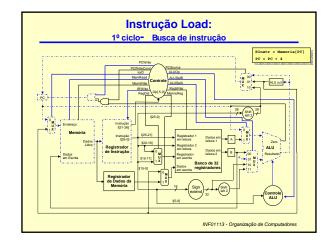


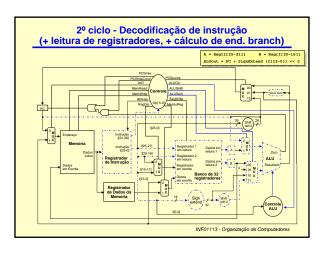


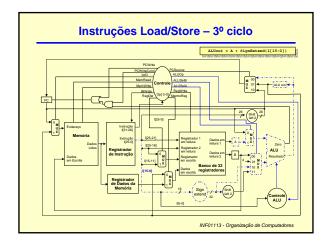


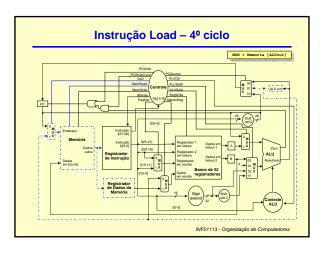


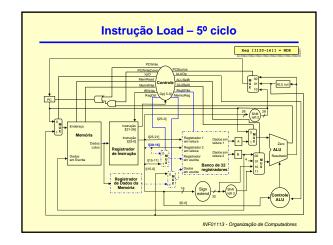


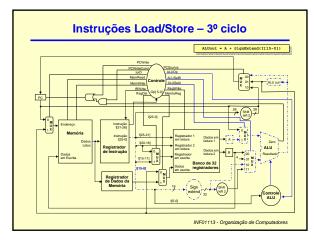


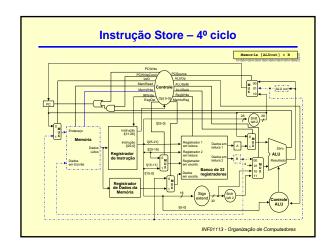

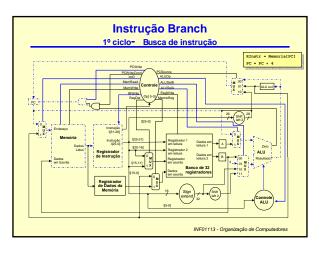

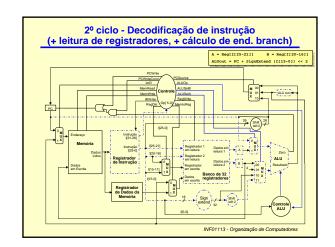

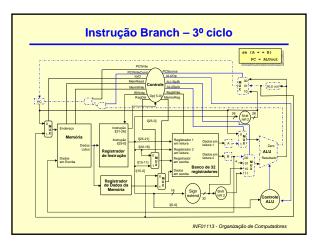

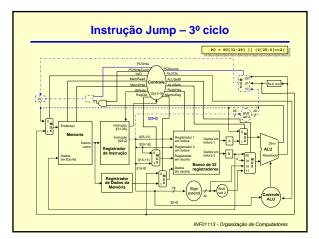

5. Cálculo de desempenho

- clock pode ter período de 1 ns (1 GHz), considerando ...
 - 1 ns para acessos à memória
 - 0.5 ns para acessos (escrita ou leitura) ao banco de registradores
 - 0.5 ns para operações na ALU
 - 0 ns para demais blocos (muxs, portas, ...)
- com estes valores, período da versão mono-ciclo seria de 3.5 ns
- clock da máquina multi-ciclo poderia ser duplicado (2 GHz) se acessos à memória fossem realizados em 2 ciclos de 0.5 ns cada
- CPI para cada tipo de instrução.

or i para cada tipo de mistração			
versão 1 GHz		versão 2 GHz	
- load:	5	7	
– store:	4	6	
tipo R:	4	5	
branch:	3	4	
– jump:	3	4	
			INF01113 - Organização de Computadores

Cálculo de desempenho

- mix de instruções do compilador gcc
 22% loads, 11% stores, 49% tipo R, 16% branches, 2% jumps
- CPI médio na máquina multi-ciclo
 - = 0.22 x 5 + 0.11 x 4 + 0.49 x 4 + 0.18 x 3 = 4.04 na versão 1 GHz
 - = 0.22 x 7 + 0.11 x 6 + 0.49 x 5 + 0.18 x 4 = 5.37 na versão 2 GHz
- tempo total de execução do programa gcc no MIPS mono-ciclo
 - = N x CPI x período do clock
 - = N x 1 x 3.5 ns = 3.5 N x 10⁻⁹
- tempo total de execução do programa gcc no MIPS multi-ciclo
 - = N x CPI médio x período do clock
 - = N x 4.04 x 1 ns = 4.04 N x 10⁻⁹ na versão 1 GHz
 - = N x 5.37 x 0.5 ns = 2.685 N x 10⁻⁹ na versão 2 GHz

INF01113 - Organização de Computadores

Para os famintos por Saber

- O que deve ser alterado no datapath multiciclo para realizar a instrução LUI?
- O que deve ser alterado no datapath multiciclo para realizar a instrução de load com pós-incremento?

